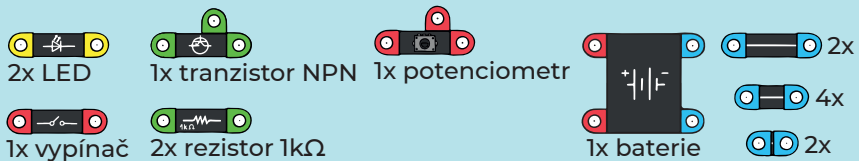


L310 ZESILOVAČ S LED



Zapojení demonstruje schopnost tranzistoru zesilovat elektrický proud. Potenciometrem regulujeme proud zelenou LED diodou do báze tranzistoru. Malý proud, který sotva stačí k rozsvícení LED diody otevře tranzistor natolik, že napětí na LED diodě stačí k jejímu rozsvícení.

