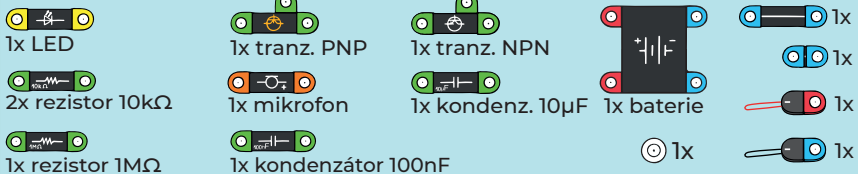


S70 LED REAGUJÍCÍ NA TLESKNUTÍ



Jde o modifikaci návodu S50. Zesilným proudem z mikrofonu nabijíme kondenzátor. Ten se pomalu vybíjí do báze druhého tranzistoru. Jde vlastně o podobné zapojení, jako L530, jen jinak zapojeného. Led dioda se rychle zvukem rozsvítí a pak pomalu pohasíná.

