

L440 ZESILOVAČ SE SPOLEČNÝM EMITOREM S NPN A ŽÁROVKOU




1x potenciometr



1x tranzistor NPN



1x žárovka

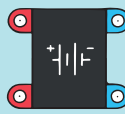

1x baterie




1x



3x



2x

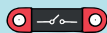

1x vypínač



1x rezistor 10k Ω



1x

Změnou malého proudu do báze tranzistoru můžeme ovládat velký proud žárovkou, protože otevíráním a uzavíráním tranzistoru se mění na žárovce napětí. Používáme tranzistor NPN.

