

## L410 ZESILOVAČ SE SPOLEČNÝM EMITOREM S PNP A ŽÁROVKOU




1x potenciometr



1x tranzistor PNP




1x žárovka

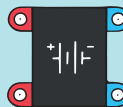

1x baterie



2x

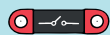

1x vypínač



1x rezistor 1kΩ

Změnou malého proudu do báze tranzistoru můžeme ovládat velký proud žárovkou, protože otevíráním a uzavíráním tranzistoru se mění na žárovce napětí. Používáme tranzistor PNP.

