

L140 ZMĚNA PROUDU LED DIODOU



1x LED



1x přepínač



1x rezistor 10kΩ



1x baterie



1x

1x


2x



1x rezistor 1kΩ

Jas LED diody změnou protékajícího proudu nemusíme měnit fyzickou změnou součástky. Můžeme použít přepínač, kterým můžeme měnit předřadný odpor k LED diodě. Máme tak na výběr ze dvou velikostí proudu, který může LED diodou procházet, tedy 2 varianty jasu.

1.

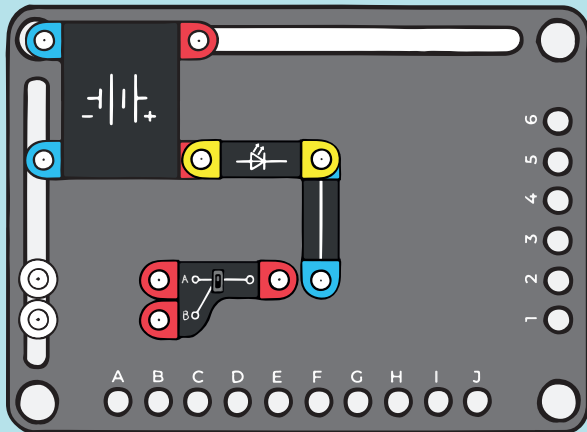

2.

