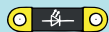



L160 PARALELNÍ UMÍSTĚNÍ ŽÁROVKY A LED



1x LED



1x žárovka

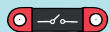

1x vypínač



1x rezistor 1k Ω



1x baterie



1x



1x



4x

Zapojení více spotřebičů vedle sebe. Celkový proud odebíraný ze zdroje je součtem dílčích odebíraných proudů. Napětí na obou spotřebičích je stejné. V případě odpojení jednoho spotřebiče z obvodu neovlivní zbytek, pouze klesne hodnota proudu protékajícího obvodem. Rozvod silové elektřiny ke spotřebičům je prováděn výhradně tímto způsobem.

