

L500 OVLÁDÁNÍ TRANZISTORU PNP SVĚTLEM II.



1x žárovka



1x tranzistor PNP



1x rezistor 1kΩ



1x baterie




1x



2x



1x fotorezistor

 

1x vypínač




2x



5x

Funkčně stejné zapojení jako L480, ale s tranzistorem opačné vodivosti. Směr bázevého proudu je opačný, je proto nutné uzpůsobit obvod báze. Žárovka se opět rozsvěčí při zatemnění fotorezistoru, ale protože je opět zapojena v emitorovém obvodu, tak napětí na žárovce je malé a žárovka tak reaguje s nižším jasem.

1.

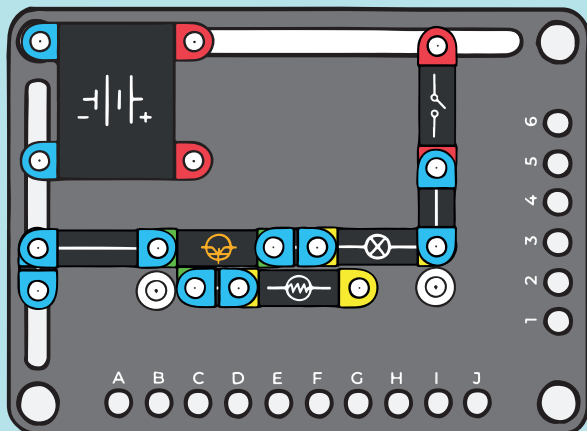

2.

