

# S40 ZVUK MOTORU



1x potenciometr



1x tranzistor NPN



1x tranzistor PNP



1x reproduktor



1x baterie



3x



1x



1x



1x



2x



1x rezistor 100Ω




1x rezistor 1MΩ



1x capacitor 100nF

Generátor zvuku lze postavit i pomocí dvou zesilovačů tvořenými tranzistory opačné vodivosti. Zapojení se o něco zjednoduší, ovšem stabilita obvodu je horší, což se projeví samovolnou změnou tónu. Tento obvod svým zvukem připomíná chod spalovacího motoru.

1.

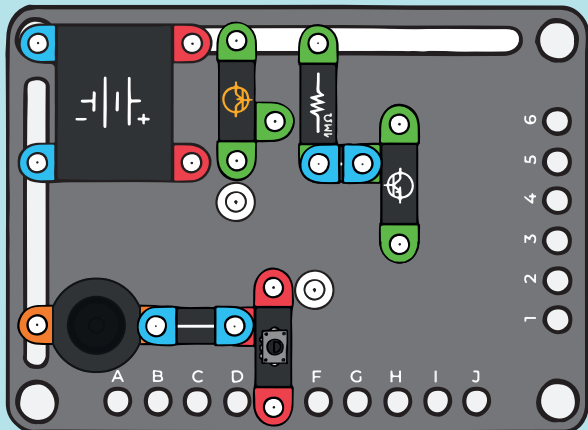

2.

