

L520 BLIKAJÍCÍ ŽÁROVKA



1x žárovka




1x tranzistor NPN



1x tranzistor PNP



1x rezistor 10kΩ

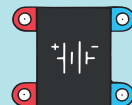

1x baterie



1x



1x



1x rezistor 1MΩ



1x rezistor 100Ω



1x kondenzátor 10μF




1x



3x

Stabilní klopný obvod lze postavit i pomocí dvou zesilovačů tvořených tranzistory opačné vodivosti. Zapojení se o něco zjednoduší, ovšem stabilita obvodu je horší. Žárovka je spínána přímo zesilovačem s PNP tranzistorem, takže žárovka bliká s vysokým svitem. Blikání je krátké s dlouhými pauzami, takže po připojení baterie může chvíli trvat, než se žárovka poprvé rozsvítí.

1.

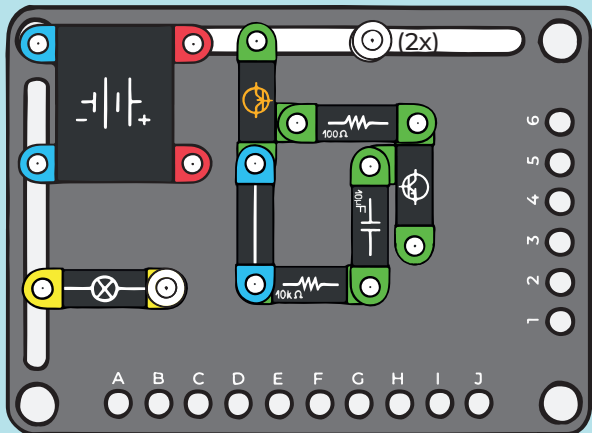

2.

