

L20 SVĚTELNÁ DIODA S VYPÍNAČEM



1x LED



1x rezistor 1kΩ




1x baterie



1x



3x

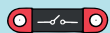

1x vypínač

Základní zapojení s LED jako jiným zdrojem světla. Jelikož LED nejsou přizpůsobené na napájecí napětí baterie, je nezbytné do obvodu zařadit sériový odpor, který omezí tok proudu obvodem. V opačném případě by došlo ke zničení LED.

