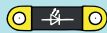


## L270 SVĚTELNÝ POPLACH



1x tranzistor NPN



1x LED



1x vypínač




1x rezistor 1k $\Omega$



1x rezistor 10k $\Omega$



1x

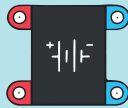

1x baterie



1x



1x



3x

V klidovém stavu je báze tranzistoru vodičem zkratována na zem. Do báze neteče žádný proud a tranzistor je uzavřen. LED dioda nesvítí. Přerušením vodiče se tranzistor otevře, neboť do báze již teče proud a LED dioda se rozsvítí.

