

L10 ŽÁROVKA S VYPÍNAČEM



1x žárovka



1x vypínač



1x baterie



1x



2x

Základní zapojení, které demonstuje princip funkce elektronického obvodu. Vypínač funguje jako přerušovač obvodu, žárovka generuje světlo a propojky uzavírají obvod, aby jím mohl protékat elektrický proud. Baterie je nedílnou součástí zapojení a slouží jako zdroj energie pro svit žárovky.

