

## S20 GENERÁTOR VÍCE TÓNŮ II.



1x vypínač



1x tranzistor NPN



1x tranzistor PNP



1x reproduktor



1x baterie



2x




1x



3x



3X

 

1x LED




1x rezistor 100kΩ



1x kondenzátor 100nF

Buzučák vyměníme za kondenzátor s kapacitou 100 nF. Kapacita je vyšší, výška tónu se sníží. LED dioda opět vypadá, že pouze svítí, ale došlo ke změně jasu. Dobré oko už může postřehnout náznak blikání, jako rychlé kolísání jasu.

1.

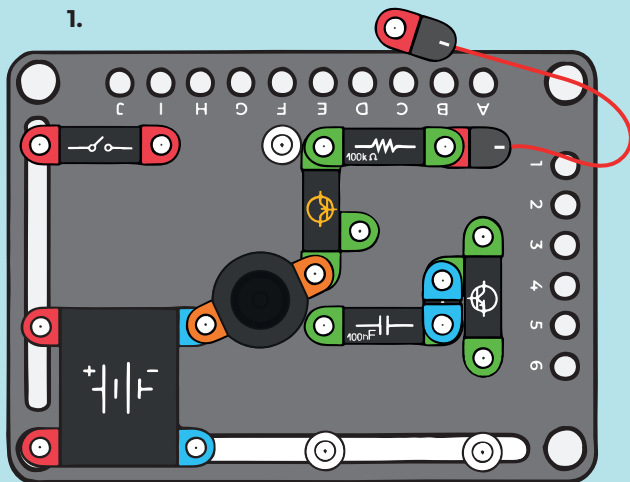

2.

