

L300 ZESILOVAČ NPN S LED V ZÁVĚRNÉM SMĚRU




1x LED



1x tranzistor NPN



1x potenciometr

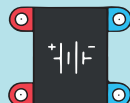

1x baterie



1x



2x



1x



3x



1x žárovka




1x vypínač



1x rezistor 1kΩ

Obvodově stejné zapojení jako předchozí, ale s LED zapojenou do závěrného směru. Tudíž do báze tranzistoru neprochází proud a žárovka se nerozsvítí.

1.

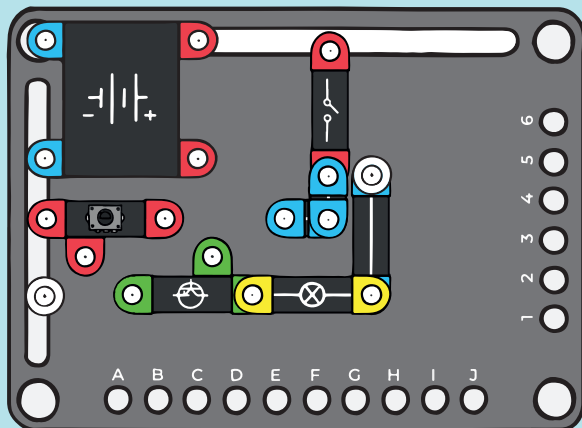

2.

