

S100 FOTOLENIVNÍ ELEKTRONICKÉ VARHANY

- 

1x fotorezistor
- 

2x tranzistor NPN
- 

2x rezistor 1kΩ
- 

1x baterie
- 

1x
- 

2x
- 

2x kondenzátor 100nF
- 


1x bzučák
- 

2x rezistor 10kΩ
- 

2x

Místo potenciometru můžeme zapojit fotorezistor, takže výška tónu bude přímo úměrná míře osvětlení fotorezistoru.

1.

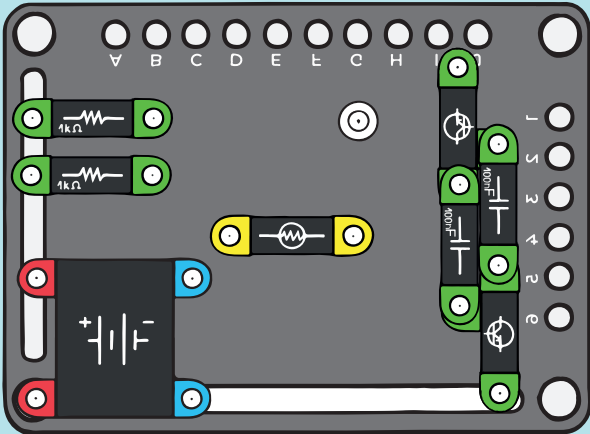

2.

