 



## L30 VYPÍNAČ VS. TLAČÍTKO



2x LED




1x tlačítko

 

1x baterie



2x

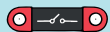

1x vypínač



2x rezistor  $1k\Omega$



2x

Mezi základní součástky v obvodu patří vypínače a tlačítka, kterými ovládáme tok proudu. Vypínač má dvě stabilní polohy (vypnuto a zapnuto) a proud protéká pouze v poloze zapnuto. Tlačítkem protéká proud pouze, když je stisknuto.

