

L130 PŘEPÍNÁNÍ LED DIOD




2x LED



1x rezistor 1kΩ



1x přepínač

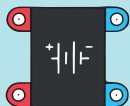

1x baterie



1x




1x



2x

Přepínač je varianta spínače, který má vyvedeny obě polohy spínacího kontaktu. Rozepnutím tak kontakt přeruší obvod do jedné části obvodu a zároveň uzavře jinou část obvodu. LED tedy svítí střídavě, v závislosti na poloze přepínače. Vždy je ovšem aktivní pouze jedna LED.

1.

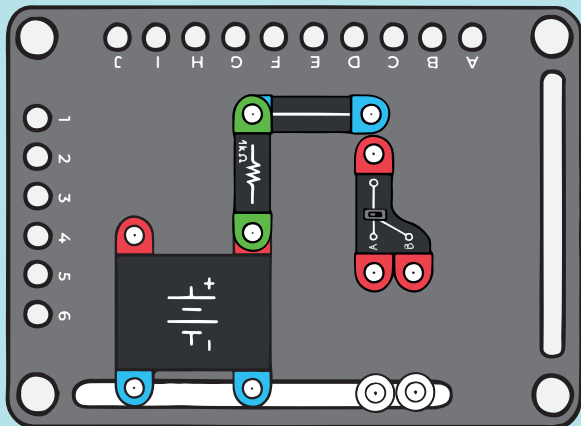

2.

