


L460 DVOUPRSTÉ DOTEKOVÉ SVÍTIDLO



1x LED




1x transistor NPN

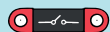

1x vypínač



1x rezistor 1k Ω

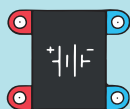

1x baterie



1x



2x

Mimo grafitového potenciometru můžeme k sepnutí tranzistoru použít vlastní prsty. Stačí se jedním prstem dotknout vývodu báze a druhým prstem pólu zdroje. U NPN je to kladný pól zdroje, u PNP je to pól záporný. Přes ruku teče velmi malý proud který je tranzistorem zesílen na hodnotu, která stačí k rozsvícení LED diody.

