

E40 VLASTNÍ BATERIE II.




1x přepínač



1x vypínač




1x rezistor 1kΩ

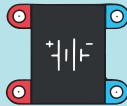

1x baterie



1x LED

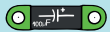

2x kondenzátor 100µF

Zapojení je totožné s předchozí verzí, ale obsahuje dva kondenzátory zapojené paralelně. Kondenzátorová baterie má tak dvojnásobnou kapacitu. LED dioda tak bude svítit delší dobu.

