

## E50 VLASTNÍ BATERIE III.




1x přepínač



1x vypínač




1x rezistor 100Ω

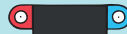

1x baterie



1x

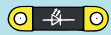

1x LED



2x kondenzátor 100μF



2x

Pokud zvýšíme proud LED diodou snížením hodnoty předřadného rezistoru z 1 kΩ na 100 Ω, 10x se zvýší proud LED diodou. Dojde ke zvýšení jasu a dojde k dřívějšímu vybití kondenzátorové baterie, takže LED dioda bude svítit kratší dobu.

Upravte předchozí zapojení.

