 


E60 VLASTNÍ BATERIE IV.




1x přepínač



1x vypínač



1x rezistor 10kΩ

 

1x baterie




1x



1x LED



2x kondenzátor 100µF

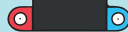

1x baterie



2x

Zvýšením hodnoty předřadného rezistoru k LED dojde k poklesu jasu a ke snížení vybíjecího proudu. LED dioda tak vydrží svítit delší dobu. Z toho plyne, že k prodloužení doby poskytované energie kondenzátorem nemusíme přidávat další uložité energie, ale můžeme začít se snížením spotřeby.

Upravte předchozí zapojení.

