L330 NASTAVITELNÝ PŘEPÍNAČ VÝKONU

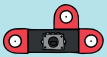
1x potenciometr

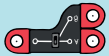
1x přepínač

1x vypínač

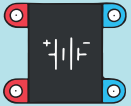
1x baterie

4x

3x

1x

1x rezistor 1kΩ

1x rezistor 100Ω

 
1x LED
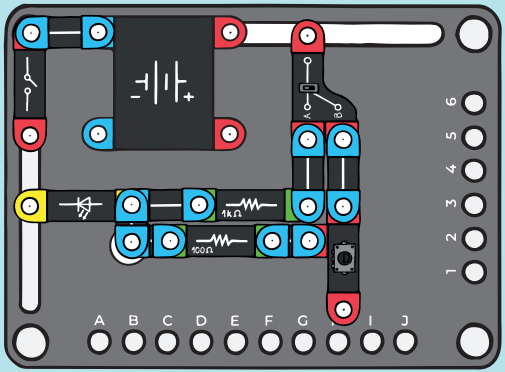
Kombinací přepínače a potenciometru, můžeme realizovat obvod, kdy přepínačem můžeme volit konstantní jas, nebo plynulou regulaci jasu LED diody potenciometrem.